



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

MATERIA LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES II

INTEGRANTES

**MARIO PABÓN
RICARDO BRAVO**


PROYECTO CAR RACING

**PROFESOR
LEONARDO MUÑOZ**

PARALELO 106


2° TERMINO

I. DIAGRAMA DE BLOQUES

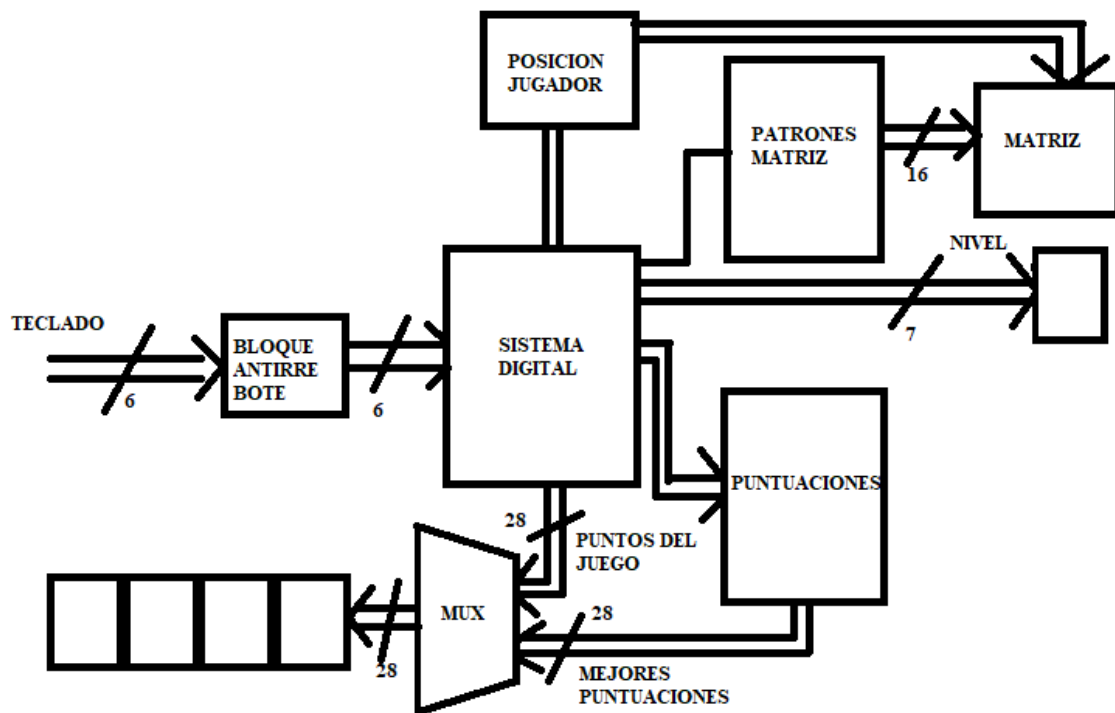


Cuando el usuario usa el teclado, estos pasan a través de un bloque anti-rebote antes de entrar al sistema digital. En el sistema digital, dependiendo de lo que se reciba en la entrada se obtendrá una salida. Cuando se presione el botón START se habilitará el sistema y cuando se presione JUGAR se habilitará el bloque PATRONES MATRIZ, el cual es una RAM que contiene los obstáculos a esquivar, también se habilitará el bloque POSICION JUGADOR el cual es un contador que permite mover nuestro carro de izquierda a derecha sin desbordarse de la pantalla y el otro bloque que se habilita es PUNTUACIONES, el cual es una RAM donde se guardan las mejores puntuaciones del jugador. El bloque de nivel es un display que proyectará el nivel en el que nos encontramos y posee otros 4 displays junto con un multiplexor el cual nos permitirá visualizar los puntos mientras jugamos o cuando se selecciona la opción de MEJORES PUNTUACIONES.


II. PARTICION FUNCIONAL

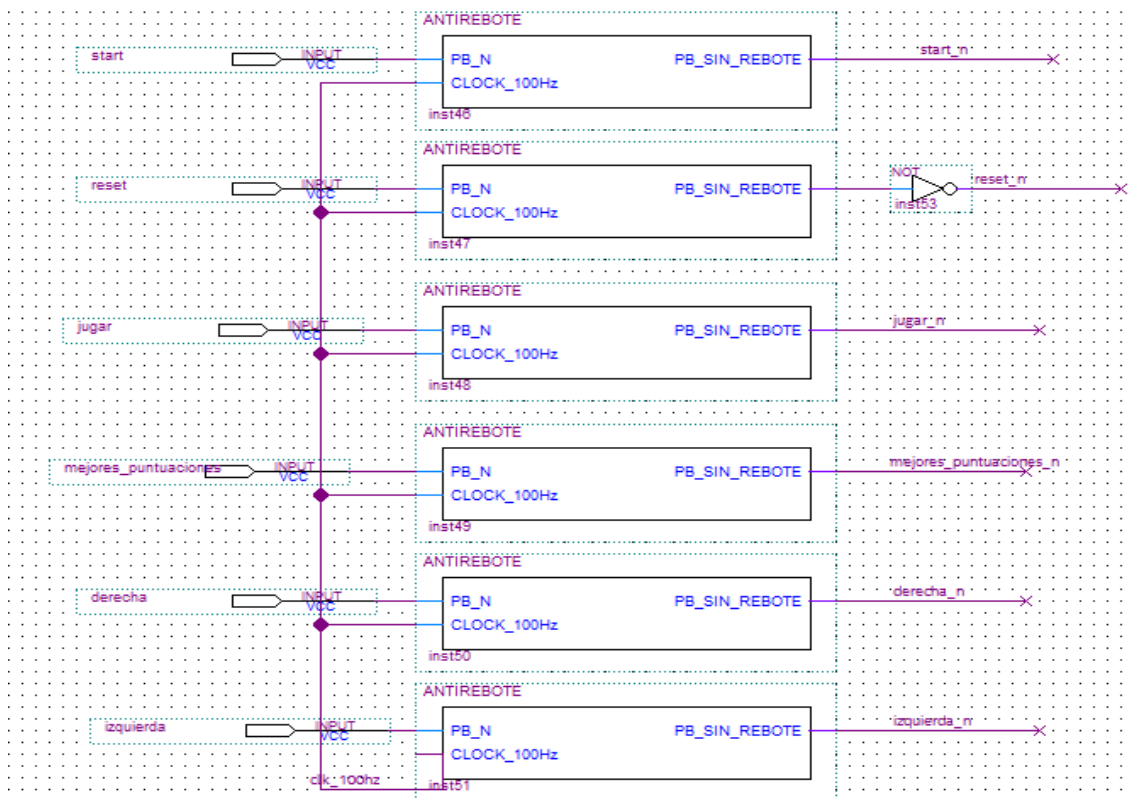

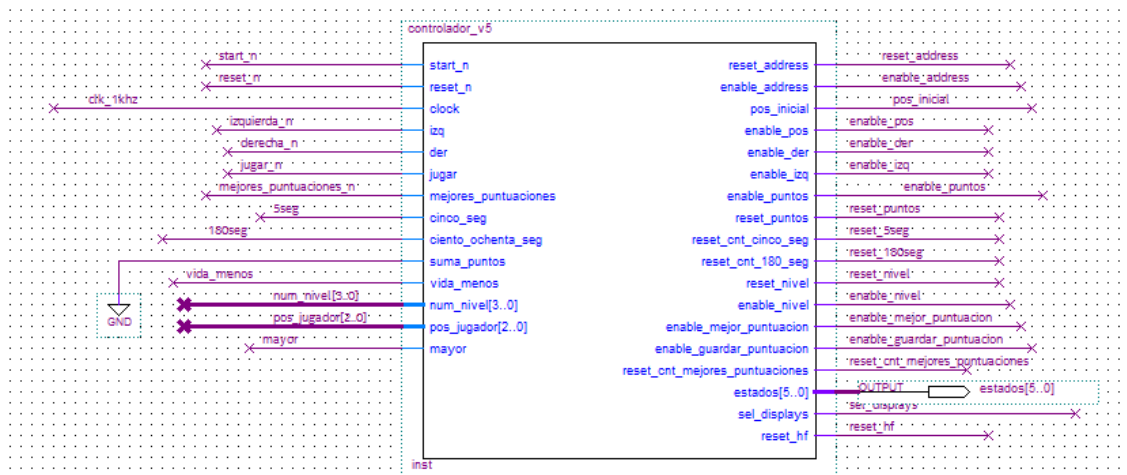
Entradas de botoneras con su respectivo bloque de ANTIREBOTE.



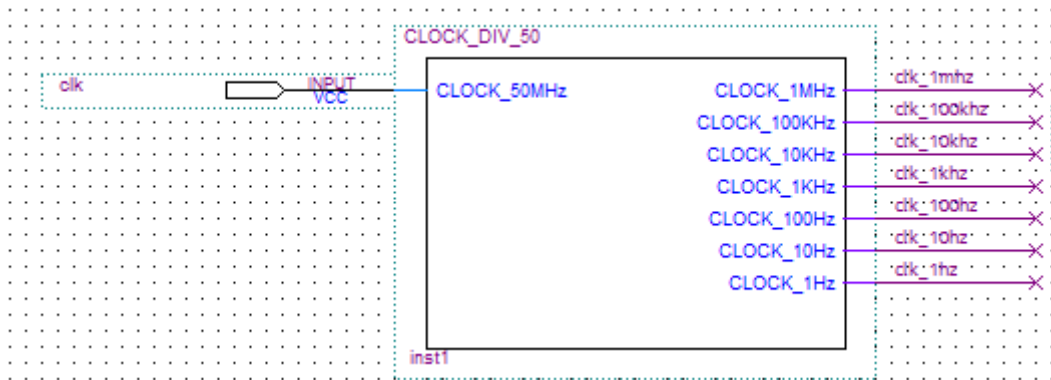
Bloque controlador del sistema con sus respectivas entradas y salidas.



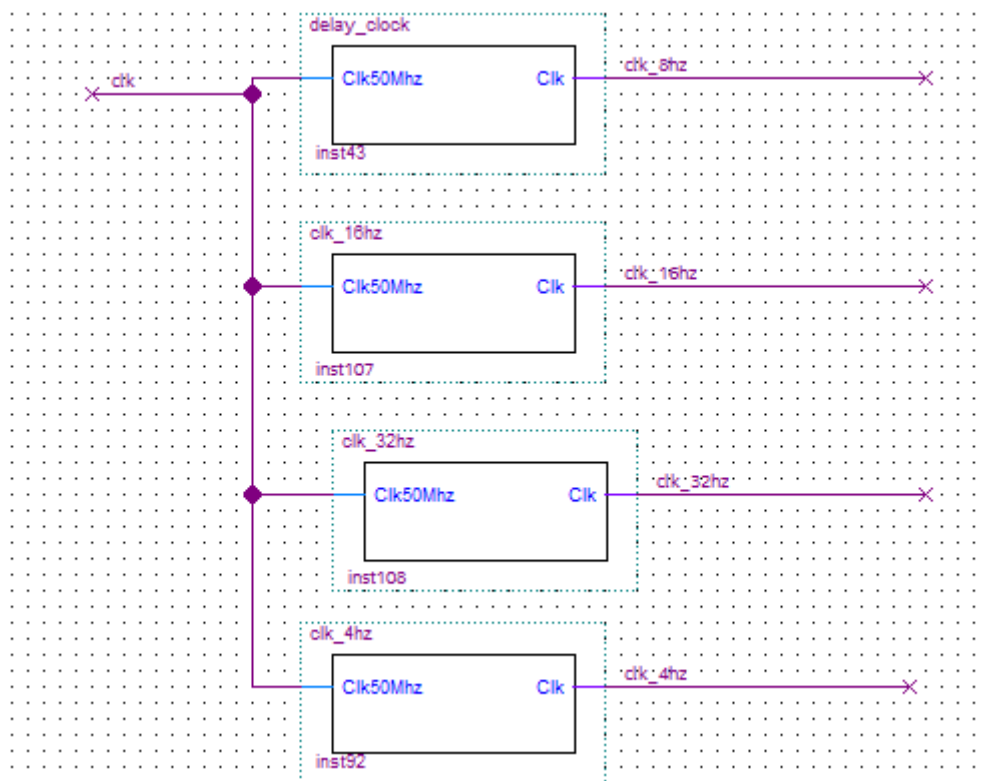
Bloque divisor de clock con una entrada de 50MHz para generar frecuencias de salida de 1MHz, 100KHz, 10KHz, 1KHz, 100Hz, 10Hz y 1Hz.



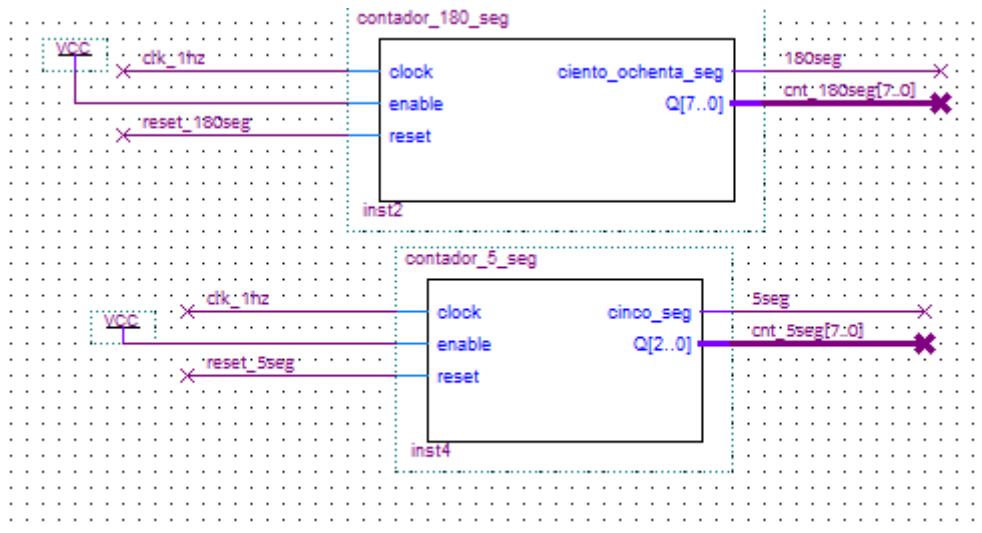
Bloques divisores de frecuencia con entradas de 50 MHz para obtener frecuencias específicas de 4Hz, 8Hz, 16Hz, 32Hz.



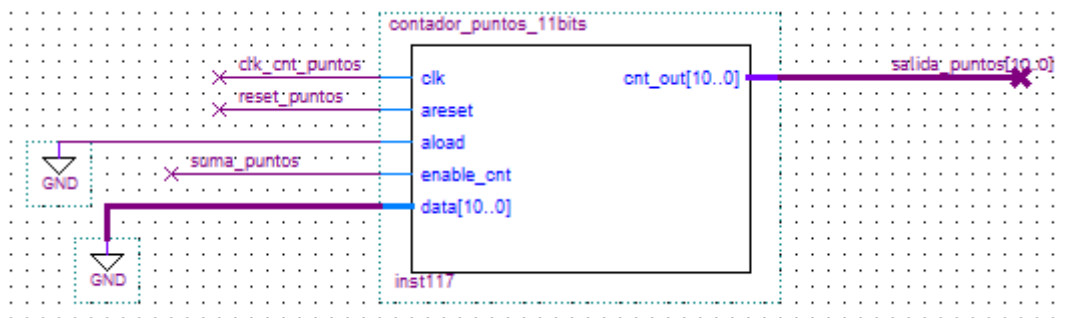
Contadores de 5 segundos y 180 segundos (3 minutos), para conteo de tiempo.



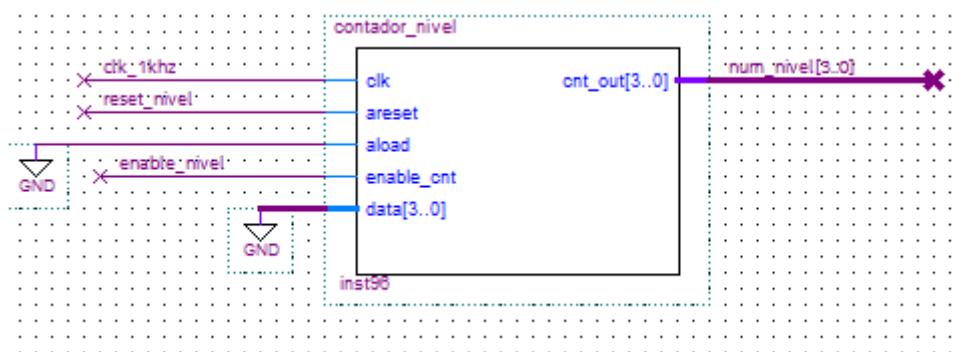
Contador de puntos de 11 bits, con clock multiplexado dependiendo del nivel.



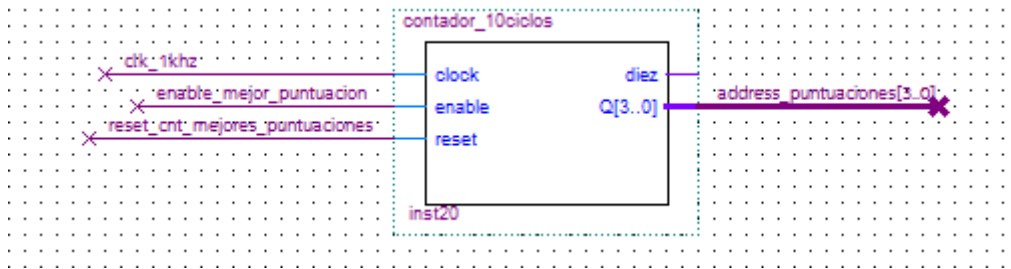
Contador de nivel con clock de 1 KHz, habilitado por el controlador.



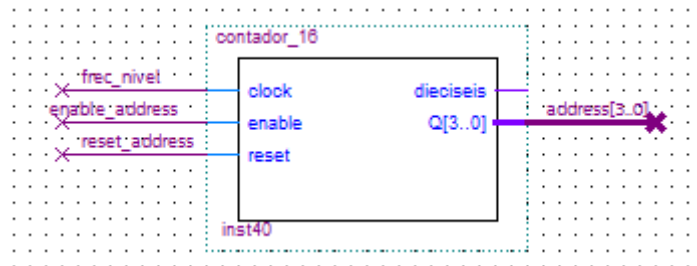
Contador de 10 ciclos para mostrar las 10 mejores puntuaciones



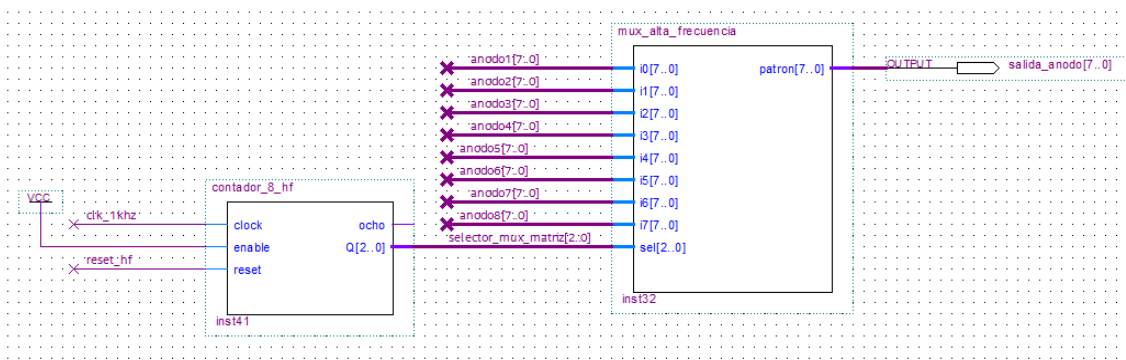
Contador de 16 ciclos para recorrer las 16 direcciones de las memorias RAM de patrones.



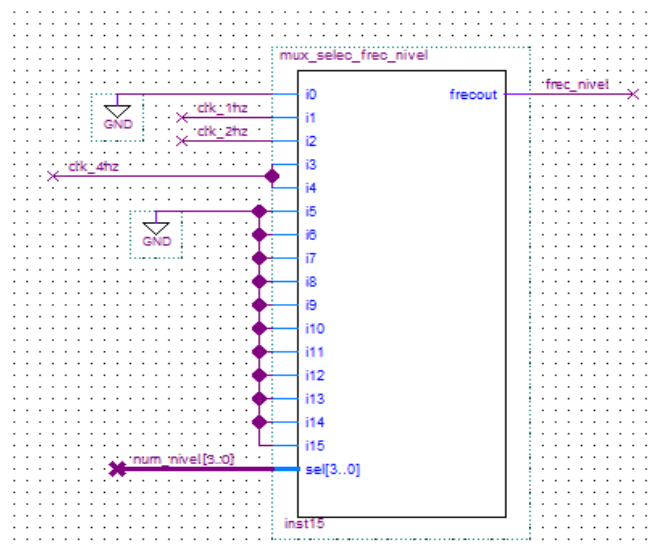
Contador de 8 ciclos a frecuencia de 1KHz para una multiplicación de alta velocidad y poder mostrar los obstáculos y el jugador como si estuvieran prendiendo al mismo tiempo.



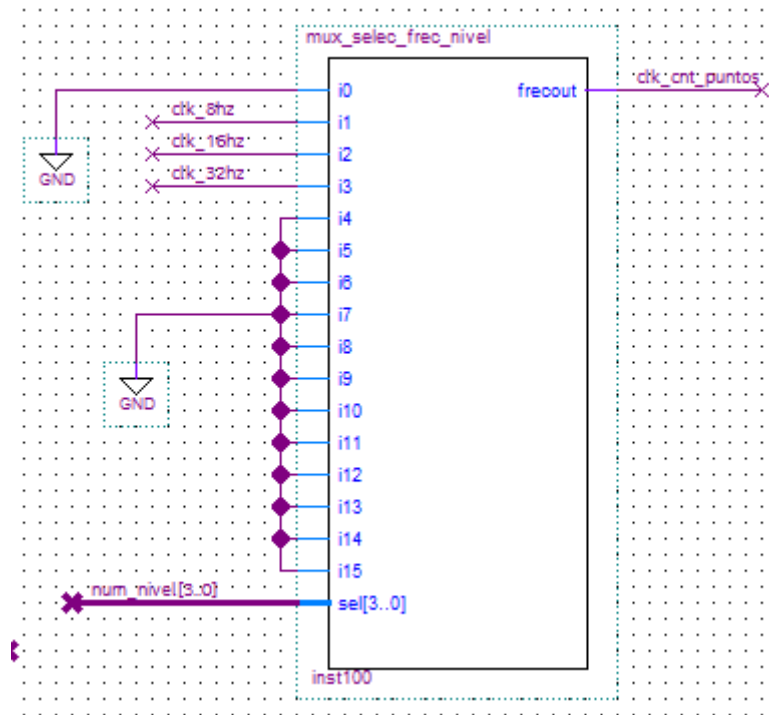
Multiplexor de 16 entradas para multiplexar la frecuencia del nivel.



 
Multiplexor para multiplexar la frecuencia del contador de puntos dependiendo del nivel.






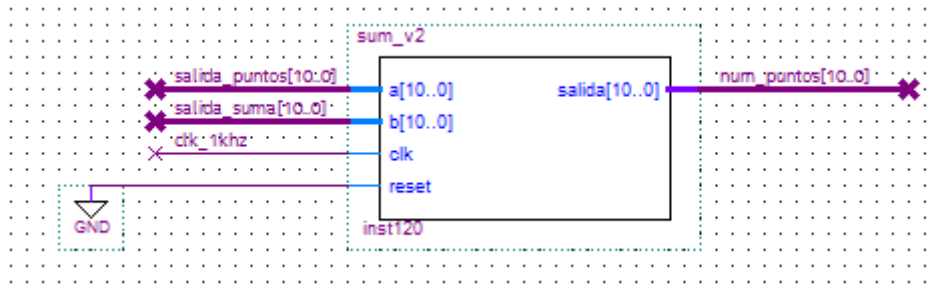
Multiplexor para multiplexar la suma cuando se avanza de nivel.



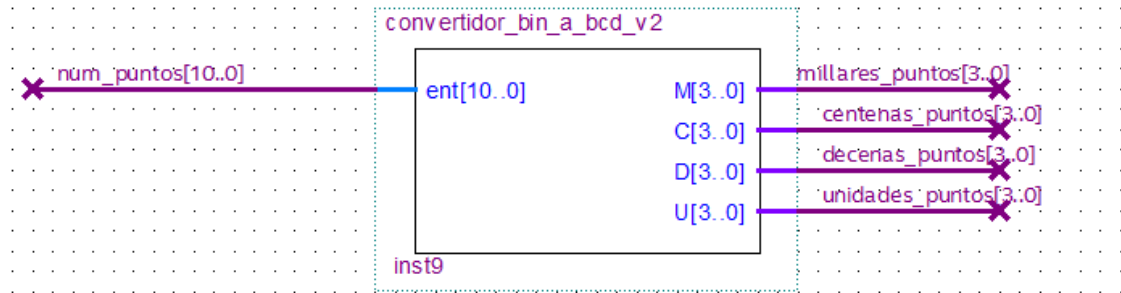
Sumador de 11 bits para sumar los 5 puntos que se obtienen por avanzar de nivel.



  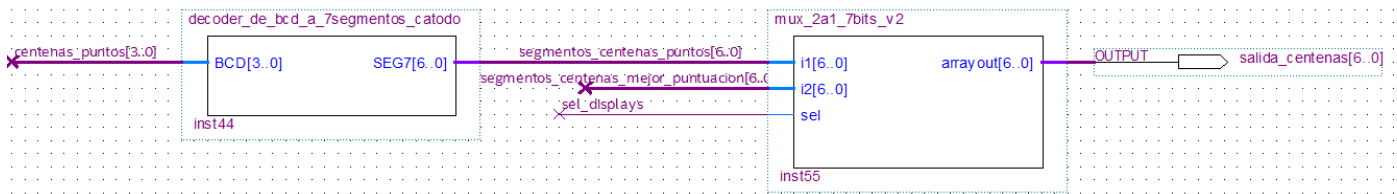 
Bloque convertidor de binario a 4 cifras BCD con una entrada de 11 bits.




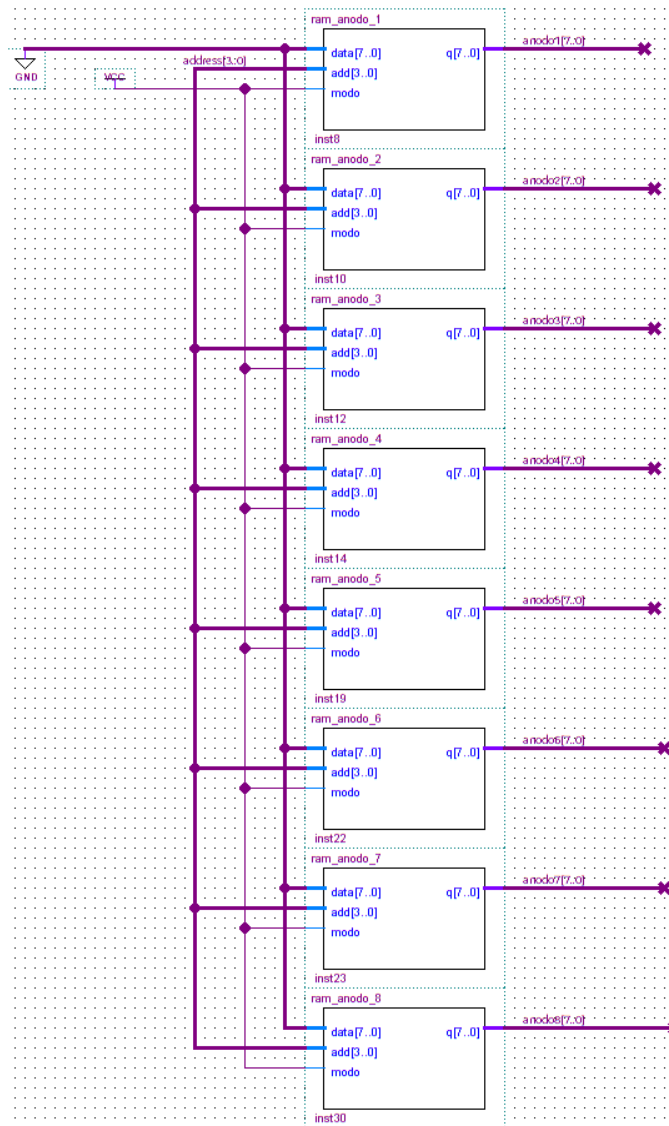Convertidores BCD a 7 segmentos para displays cátodo común cuya salida será multiplexada para solo ser mostrada durante el juego.




 Arreglo de Memorias RAM para mandar nivel alto de voltaje a los ánodos de la matriz.




 

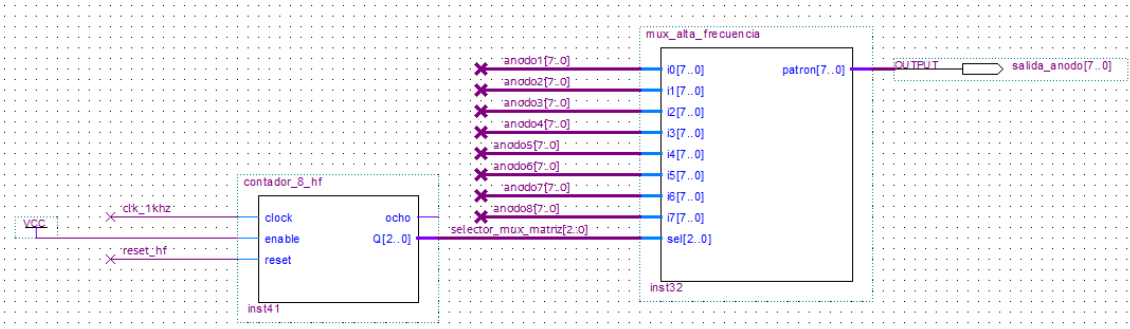
Contador UP/DOWN para contar la posición del jugador, en serie a un decoder de 3 a 8, el cual irá a una puerta or de 8 bits junto con el cátodo 8 y finalmente una puerta not de 8 bits para validar el encendido del jugador como del obstáculo en la última fila.



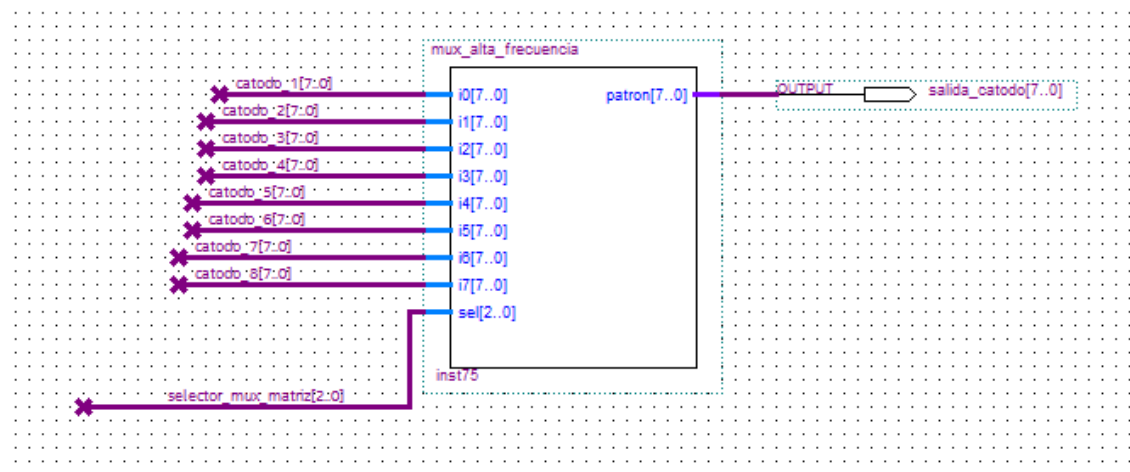
Contador de 0 a 7 con frecuencia de 1KHz, para multiplexar a alta frecuencia y simular que todos los obstáculos y el jugador están encendidos al mismo tiempo.



 
Multiplexor para los cátodos cuyo selector es el número salido del contador de alta frecuencia, para mandar nivel bajo de voltaje a alta velocidad.



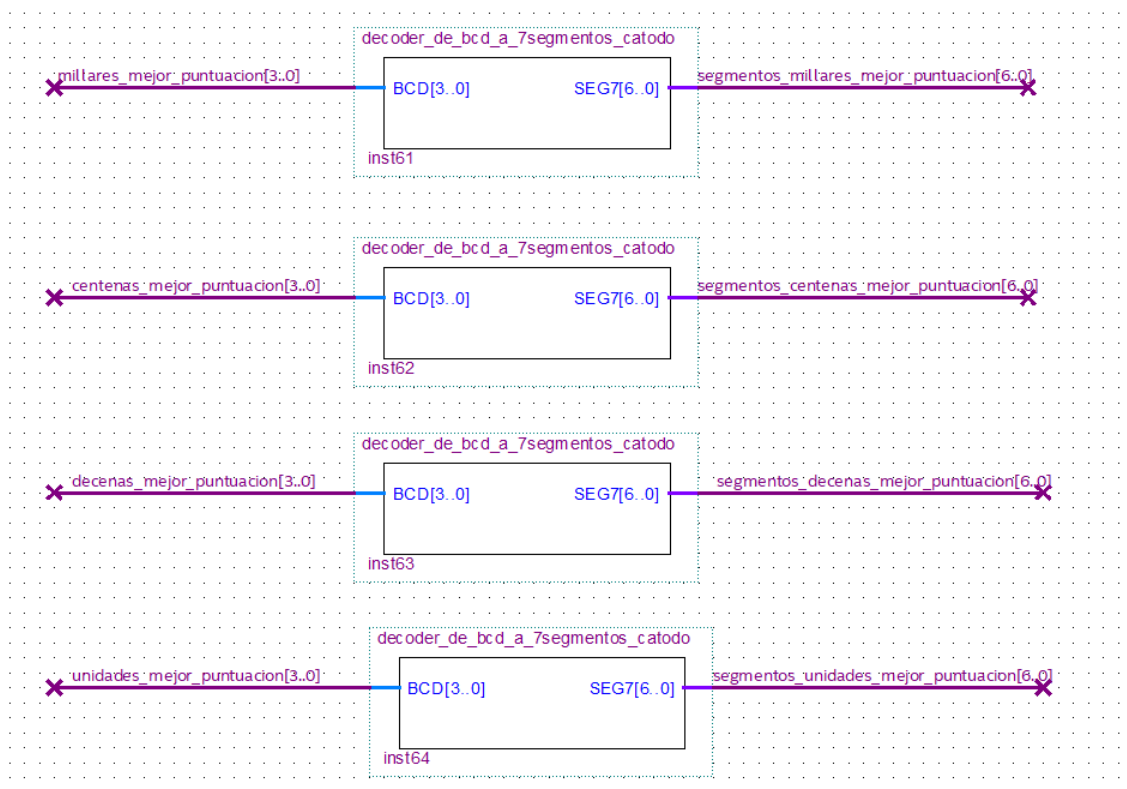
Memoria RAM para guardar las mejores puntuaciones, en serie al convertidor de binario a BCD.



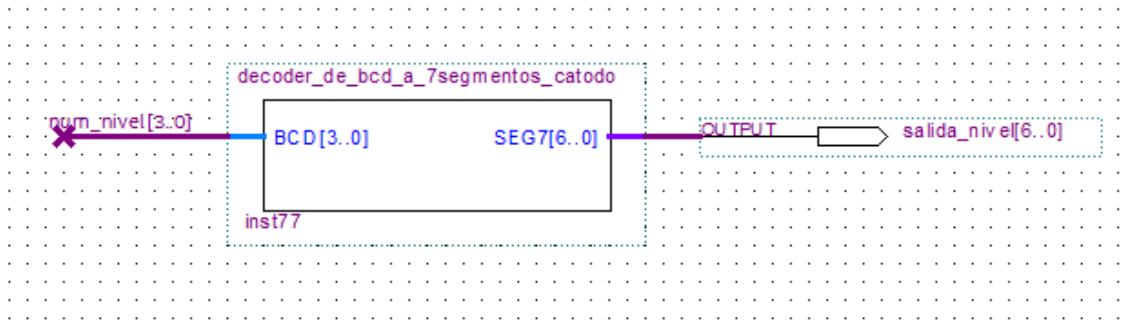
Bloques convertidores de BCD a 7 segmentos para generar las salidas de mejores puntuaciones las cuales serán multiplexadas para ser mandadas a los display de 7 segmentos cuando sea requerido.



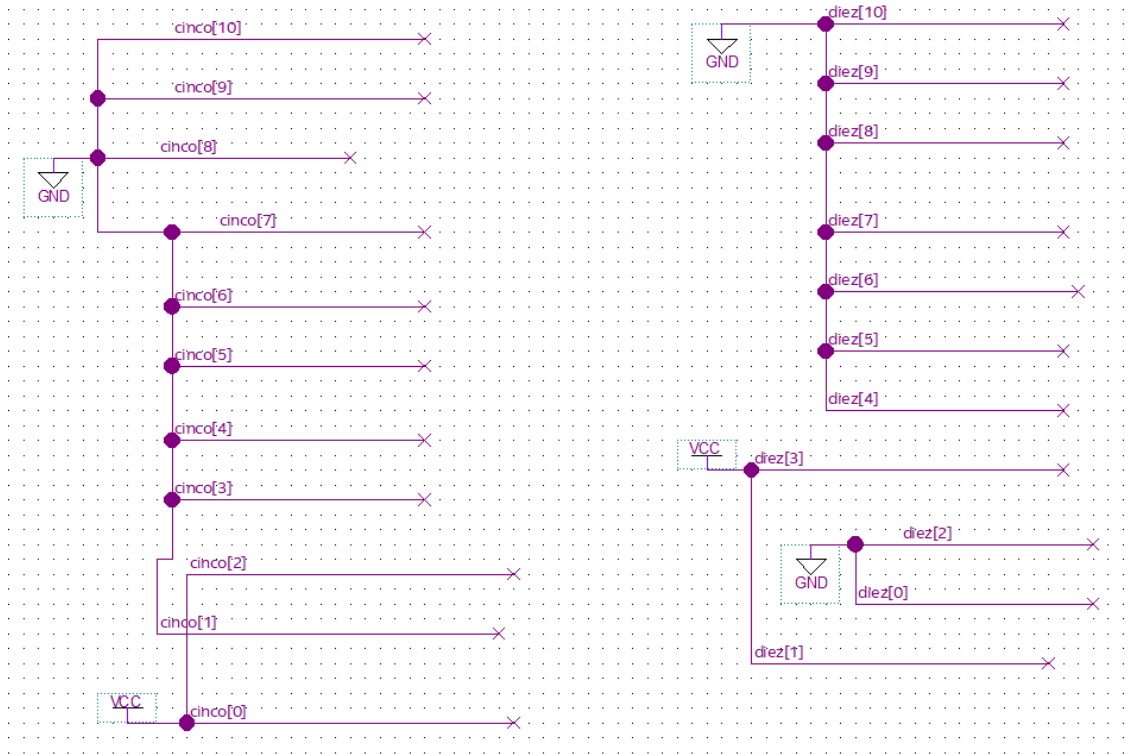
Decodificador de BCD a 7 segmentos para el número de nivel, cuya salida irá directo al display.



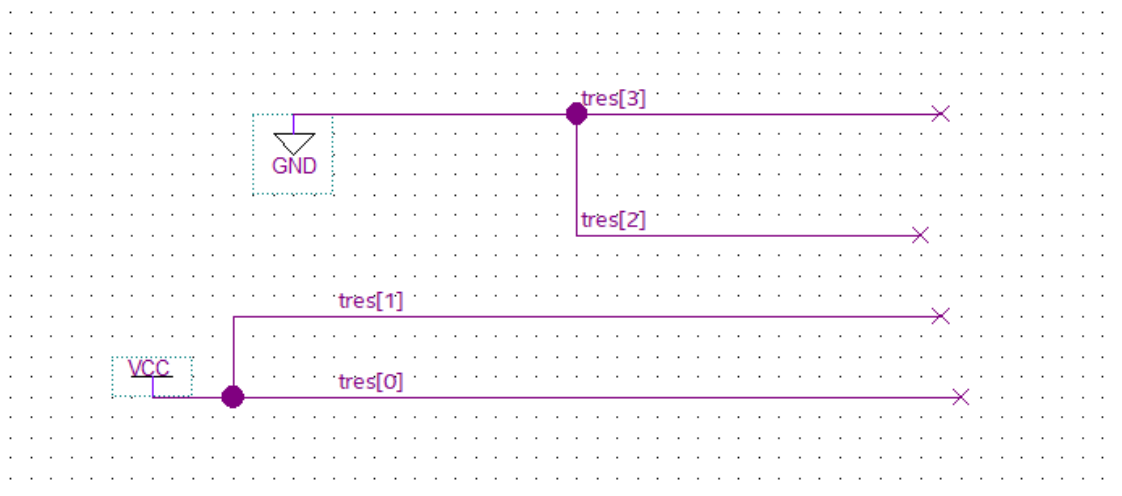
Cables conectados a GND y VCC para generar los números 5 y 10 en binario de 11 bits para sumarlos cuando se suba de nivel en el juego



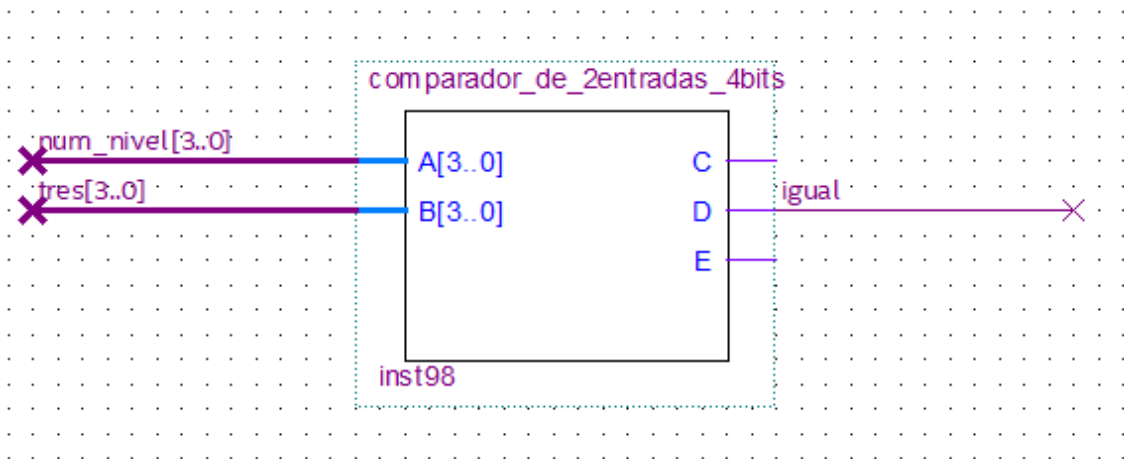Cables conectados a GND y VCC para generar el número 3 en binario de 4 bits.




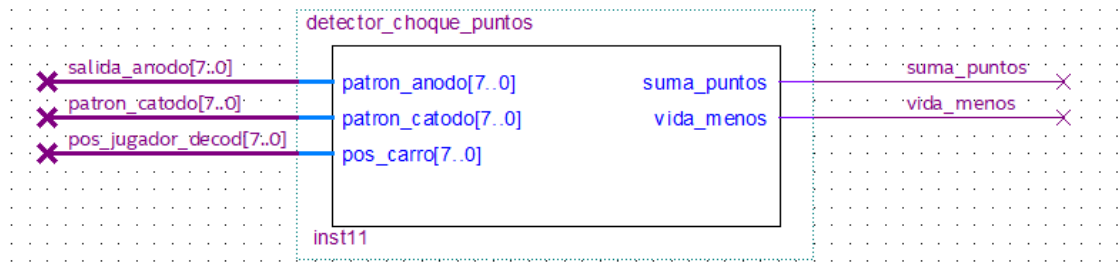Comparador de 2 números de 4 bits donde se desea la señal igual, se compara el número de nivel con el número 3, en caso de cumplirse se envía la señal al controlador.



Bloque detector de choque y puntos, encargado de generar las señales para habilitar la suma de puntaje al rebasar los obstáculos y también encargado de enviar al controlador la señal para terminar el juego cuando el vehículo ha chocado con algún obstáculo.

III. DIAGRAMA ASM

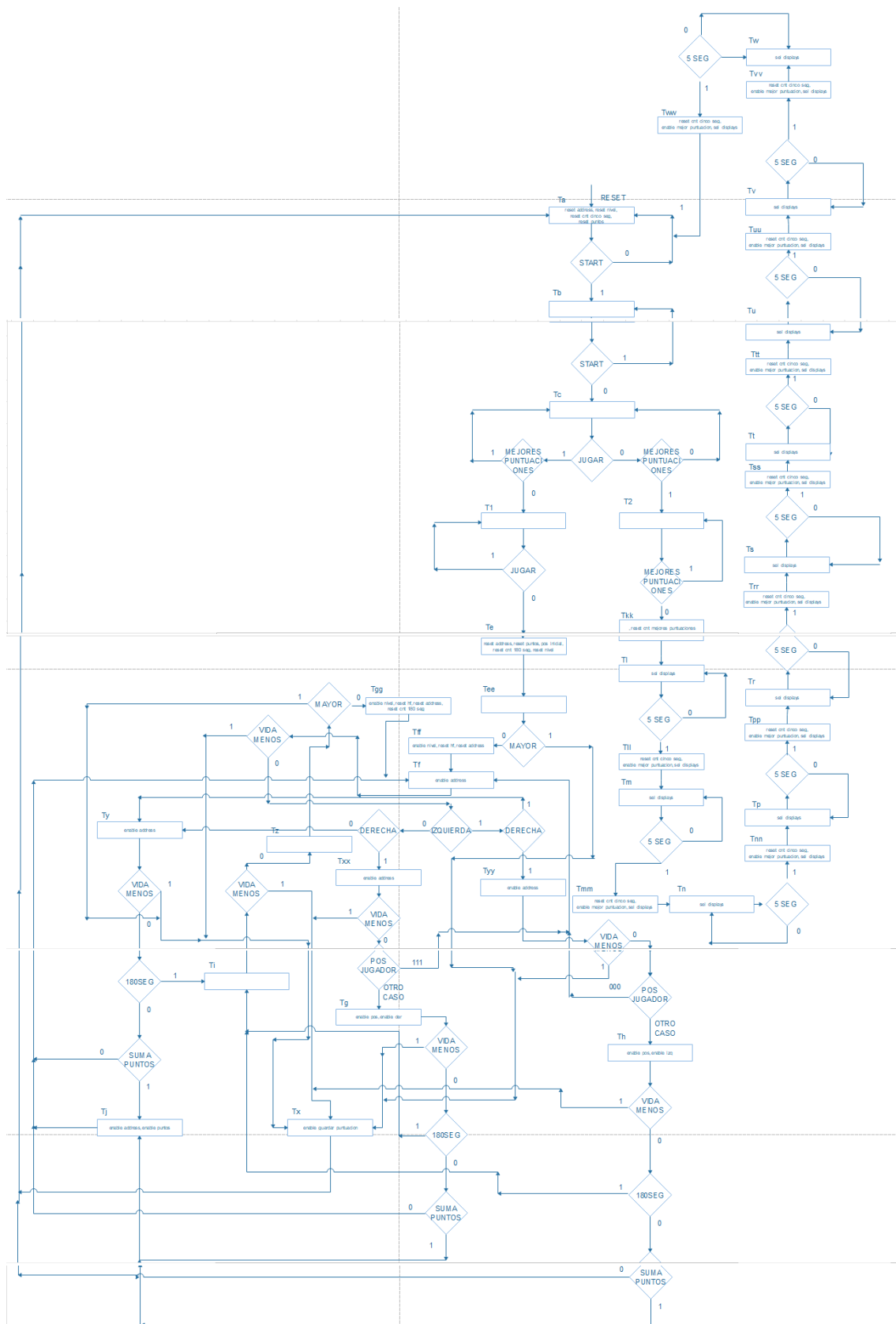

SEÑALES EXTERNAS DE ENTRADA A LA MSS

Reset: Señal de 1 bit proveniente del usuario para reiniciar el sistema.

Start: Señal de 1 bit proveniente del usuario para dar inicio al sistema.

Jugar: Señal de 1 bit proveniente del usuario para comenzar a jugar.

Mejores_Puntuaciones: Señal de 1 bit proveniente del usuario para visualizar las 10 mejores puntuaciones.

Izq: Señal de 1 bit proveniente del usuario para mover el carro a la izquierda.

Der: Señal de 1 bit proveniente del usuario para mover el carro a la derecha.

SEÑALES INTERNAS DE ENTRADA A LA MSS

Clock: Reloj automático de la MSS.

Cinco_seg: Señal de 1 bit proveniente del contador de 5 segundos para proyectar cada puntuación almacenada durante 5 segundos

Ciento_ochenta_seg: Señal de 1 bit proveniente del contador de 180 segundos para avisar al sistema que ya pasaron 3 minutos y avanzar al siguiente nivel.

Suma_puntos: Señal de 1 bit proveniente del detector de choque para indicar al sistema que se ha superado un obstáculo y se debe sumar puntos.

Vida_menos: Señal de 1 bit proveniente del detector de choque para indicar al sistema que se ha estrellado con un obstáculo y se debe perder vida.

Num_nivel: Señal de 4 bits proveniente del contador de nivel para indicar al sistema el nivel en el que se encuentra para avanzar al siguiente nivel o terminar el juego.

Pos_jugador: Señal de 3 bits proveniente del contador up-down para indicar a la MSS la posición del carro.

Mayor: Señal de 1 bit proveniente del comparador que avisa a la MSS cuando el nivel es mayor a 3.

SEÑALES INTERNAS DE SALIDA DE LA MSS

Reset_address: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para reiniciar el contador de direcciones de la RAM que contiene los patrones que se proyectan en la matriz.

Enable_address: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el contador de direcciones de la RAM que contiene los patrones que se proyectan en la matriz.

Pos_inicial: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para reiniciar el contador up-down de movimiento del carro.

Enable_pos: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el contador up-down de movimiento del carro.

Enable_der: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el movimiento a la derecha del contador up-down del carro.

Enable_izq: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el movimiento a la izquierda del contador up-down del carro.

Enable_puntos: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el contador de puntos.

Reset_puntos: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para reiniciar el contador de puntos.

Reset_cnt_cinco_seg: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para reiniciar el contador de 5 segundos.

Reset_nivel: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para reiniciar el contador de nivel.

Enable_nivel: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el contador de nivel.

Enable_mejor_puntuacion: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el contador de la RAM para visualizar las mejores puntuaciones.

Enable_guardar_puntuacion: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar el modo de escritura de la RAM donde se guardan las puntuaciones.

Reset_cnt_mejores_puntuaciones: Señal de 1 bit proveniente de la MSS para habilitar reiniciar el contador de la RAM donde se guardan las puntuaciones.

Sel_displays: Señal de 1 bit proveniente de la MSS que se usa como selector del multiplexor que mostrará las puntuaciones actuales al jugar o las puntuaciones almacenadas en la RAM.

Reset_hf: Señal de 1 bit proveniente de la MSS que reinicia el contador para el selector de alta frecuencia.

Estados: Señal de 6 bits proveniente de la MSS que muestra los cambios de estado del sistema.

IV. CODIGO VHDL DE LA MSS

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity controlador_v5 is
4  port( start_n, reset_n, clock, izq, der, jugar, mejores_puntuaciones: in std_logic;
5       cinco_seg, ciento_ochoenta_seg, suma_puntos, vida_menos: in std_logic;
6       num_nivel: in std_logic_vector(3 downto 0);
7       pos_jugador: in std_logic_vector(2 downto 0);
8       mayor: in std_logic;
9       reset_address, enable_address, pos_inicial, enable_pos, enable_der, enable_izq: out std_logic;
10      enable_puntos, reset_puntos, reset_cnt_cinco_seg, reset_cnt_180_seg, reset_nivel, enable_nivel, enable_mejor_puntuacion, enable_guardar_puntuacion, reset_cnt_mejores_puntuaciones: out std_logic;
11      out_std_logic: out std_logic_vector(5 downto 0);
12      sel_displays, reset_hf: out std_logic);
13  end controlador_v5;
14
15  architecture mss of controlador_v5 is
16  type estado is (Ta, Tb, T1, T2, Tc, Te, Tef, Tf, Tff, Tg, Tgg, Th, Tl, Tj, Tkk, Tl, Tll, Tm, Tmm, Tnn, Tnn, Tp, Tpp, Tr, Trr, Ts, Tss, Tt, Ttt, Tu, Tuu, Tv, Tvv, Tw, Tww, Tx, Txx, Ty, Tyy, Tz);
17  signal y: estado;
18  begin
19  process(reset_n, clock, vida_menos)
20  begin
21  if reset_n = '1' then y <= Ta;
22  elsif (clock'event and clock = '1') then
23  case y is
24  when Ta => if start_n = '1' then y <= Tb; else y <= Ta; end if;
25  when Tb => if start_n = '0' then y <= Tc; else y <= Tb; end if;
26  when Tc => if jugar = '0' and mejores_puntuaciones = '0' then y <= Tc;
27  elsif jugar = '0' and mejores_puntuaciones = '1' then y <= T2;
28  elsif jugar = '1' and mejores_puntuaciones = '0' then y <= T1;
29  else y <= Tc; end if;
30  when T1 => if jugar = '0' then y <= Tg; else y <= T1; end if;
31  when T2 => if mejores_puntuaciones = '0' then y <= Tkk; else y <= T2; end if;
32  when Te => y <= Tef;
33  when Tef => if mayor = '1' then y <= Tx;
34  else y <= Tff; end if;
35  when Tf => if vida_menos = '1' then y <= Tx;
36  elsif izq = '0' and der = '0' then y <= Ty;
37  elsif izq = '0' and der = '1' then y <= Txx;
38  elsif izq = '1' and der = '0' then y <= Tyy;
39  else y <= Ty; end if;
40  when Tff => y <= Tf;
41  when Tg => if vida_menos = '1' then y <= Tx;
42  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '0' and suma_puntos = '0' then y <= Tf;
43  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '0' and suma_puntos = '1' then y <= Tf;
44  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '1' and suma_puntos = '0' then y <= Tl;
45  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '1' and suma_puntos = '1' then y <= Tl;
46  else y <= Tx; end if;
47  when Tgg => y <= Tf;
48  when Th => if vida_menos = '1' then y <= Tx;
49  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '0' and suma_puntos = '0' then y <= Tf;
50  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '0' and suma_puntos = '1' then y <= Tf;
51  else y <= Tx; end if;
52  when Tl => if vida_menos = '1' then y <= Tx;
53  else y <= Tz; end if;
54  when Tll => y <= Tf;
55  when Tkk => y <= Tl;
56  when Tll => if cinco_seg = '1' then y <= Tll; else y <= Tl; end if;
57  when Tm => y <= Tm;
58  when Tmm => if cinco_seg = '1' then y <= Tmm; else y <= Tm; end if;
59  when Tnn => y <= Tn;
60  when Tnn => if cinco_seg = '1' then y <= Tnn; else y <= Tn; end if;
61  when Tpp => y <= Tp;
62  when Tpp => if cinco_seg = '1' then y <= Tpp; else y <= Tp; end if;
63  when Trr => y <= Tr;
64  when Trr => if cinco_seg = '1' then y <= Trr; else y <= Tr; end if;
65  when Tss => y <= Ts;
66  when Tss => if cinco_seg = '1' then y <= Tss; else y <= Ts; end if;
67  when Ttt => y <= Tt;
68  when Ttt => if cinco_seg = '1' then y <= Ttt; else y <= Tt; end if;
69  when Tuu => y <= Tu;
70  when Tuu => if cinco_seg = '1' then y <= Tuu; else y <= Tu; end if;
71  when Tvv => y <= Tv;
72  when Tvv => if cinco_seg = '1' then y <= Tvv; else y <= Tv; end if;
73  when Tww => y <= Tw;
74  when Tww => if cinco_seg = '1' then y <= Tww; else y <= Tw; end if;
75  when Txx => y <= Ta;
76  when Txx => if vida_menos = '1' then y <= Tx;
77  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '0' and suma_puntos = '0' then y <= Tf;
78  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '0' and suma_puntos = '1' then y <= Tf;
79  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '1' and suma_puntos = '0' then y <= Tl;
80  elsif vida_menos = '0' and ciento_ochoenta_seg = '1' and suma_puntos = '1' then y <= Tl;
81  else y <= Tx; end if;
82  when Tyy => if vida_menos = '1' then y <= Tx;
83  elsif pos_jugador /= '111' then y <= Tg;
84  else y <= Tf; end if;
85  when Tzz => if vida_menos = '1' then y <= Tx;
86  elsif pos_jugador /= '000' then y <= Th;
87  else y <= Tf; end if;
88  when Tz => if mayor = '1' then y <= Tx;
89  else y <= Tg; end if;
90  end case;
91  end if;
92  end process;
93
94  when Tb => estados <= "000000";
95  when Tc => estados <= "000010";
96  when T1 => estados <= "000000";
97  when T2 => estados <= "000000";
98  when Te => estados <= "000100";
99  reset_address <= '1';
100  reset_puntos <= '1';
101  pos_inicial <= '1';
102  reset_cnt_180_seg <= '1';
103  reset_nivel <= '1';
104  when Tef => estados <= "000000";
105  enable_nivel <= '1';
106  reset_hf <= '1';
107  reset_address <= '1';
108  when Tff => estados <= "000110";
109  enable_pos <= '1';
110  enable_der <= '1';
111  if suma_puntos = '1' then enable_puntos <= '1'; end if;
112  when Tg => estados <= "000101";
113  reset_hf <= '1';
114  reset_address <= '1';
115  reset_cnt_180_seg <= '1';
116  when Tgg => estados <= "000111";
117  enable_puntos <= '1';
118  enable_pos <= '1';
119  enable_der <= '1';
120  when Tl => estados <= "001001";
121  reset_cnt_mejores_puntuaciones <= '1';
122  when Tll => estados <= "001011";
123  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
124  enable_mejor_puntuacion <= '1';
125  sel_displays <= '1';
126  when Tmm => estados <= "001111";
127  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
128  enable_mejor_puntuacion <= '1';
129  sel_displays <= '1';
130  when Tnn => estados <= "010001";
131  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
132  enable_mejor_puntuacion <= '1';
133  sel_displays <= '1';
134  when Tpp => estados <= "010011";
135  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
136  enable_mejor_puntuacion <= '1';
137  sel_displays <= '1';
138  when Trr => estados <= "010101";
139  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
140  enable_mejor_puntuacion <= '1';
141  sel_displays <= '1';
142  when Tss => estados <= "010111";
143  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
144  enable_mejor_puntuacion <= '1';
145  sel_displays <= '1';
146  when Ttt => estados <= "011001";
147  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
148  enable_mejor_puntuacion <= '1';
149  sel_displays <= '1';
150  when Tuu => estados <= "011011";
151  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
152  enable_mejor_puntuacion <= '1';
153  sel_displays <= '1';
154  when Tvv => estados <= "011101";
155  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
156  enable_mejor_puntuacion <= '1';
157  sel_displays <= '1';
158  when Tww => estados <= "011111";
159  reset_cnt_cinco_seg <= '1';
160  enable_mejor_puntuacion <= '1';
161  sel_displays <= '1';
162  when Txx => estados <= "100000";
163  enable_guardar_puntuacion <= '1';
164  when Ty => estados <= "100001";
165  enable_address <= '1';
166  if suma_puntos = '1' then enable_puntos <= '1'; end if;
167  when Tz => estados <= "000000";
168  enable_address <= '1';
169  end case;
170  end process;
171  end mss;

```

En el Process de Estados, en el estado inicial (Ta) donde se enceran contadores de direcciones y de puntos. En (Ta) se pregunta por la botonera de Start, donde si es presionada pasa a (Tb) donde debe soltarse para pasar a (Tc), caso de no soltar la botonera se queda en (Tb). En el estado (Tc) se pregunta por las siguientes botoneras: jugar y mejores puntuaciones. Donde en caso de presionar alguna de ellas me mandará a los estados que validan el hecho de soltar la botonera presionada (T1 para jugar y T2 para mejores puntuaciones). En los estados (Tb, Tc, T1, T2) solo se generan salidas de estados. En caso de haber presionado y soltado la botonera de jugar, esta mandará al estado (Te) que reinicia nuevamente los contadores de puntos, direcciones y adicionalmente reinicia el contador de 180 segundos. Del estado (Te) se pasa directamente al estado (Tee) donde se pregunta si el número de nivel es igual a 3 para finalizar el juego, en caso de no cumplirse pasa a (Tff), y si es igual a 3 pasa a Tx para terminar el juego. En el estado (Tff), se habilita el primer nivel, se resetea el contador de alta frecuencia y el contador de direcciones de los patrones de ánodo y cátodo para la matriz. De (Tff) se pasa directamente a (Tf). En el estado (Tf) caen los obstáculos y se pregunta primeramente por la señal vida_menos donde si es igual a '1' me manda al estado (Tx) para terminar el juego. En caso de que la señal vida_menos = '0', pregunta por las botoneras de izquierda y derecha, donde si estas no son presionadas o se presionan ambas a la vez el controlador me envía al estado (Ty), en caso de presionar solo derecha me envía a (Txx), y en caso de presionar solo izquierda me manda al estado (Tyy).


Al estar en el estado (Txx) me pregunta primeramente por vida_menos, en caso de no cumplirse, el controlador valida que si la pos_jugador es distinta de "111" habilita el movimiento hacia la derecha y luego mande al estado (Tg) caso contrario me envíe al estado (Tf) y continuar con el juego. Al estar en el estado (Tyy) se pregunta primeramente por la señal vida_menos, en caso de no cumplirse el controlador valida que si pos_jugador es distinta de "000" habilite el movimiento hacia a la izquierda y luego mande al estado (Th) caso contrario me envíe al estado (Tf) y continuar con el juego. En los estados (Ty, Tg y Th) se pregunta por las señales vida_menos, suma_puntos, ciento_ochenta_seg.

Cuando se genera la señal de ciento_ochenta segundos, pasa al estado (Ti) donde pregunta si el nivel es igual a 3, para cambiar al estado (Tz), luego pasa a (Tgg) donde se habilita el contador para avanzar de nivel, se encera el contador de alta frecuencia, se encera el contador de direcciones de la RAM de ánodos y cátodos; y se encera el contador de 180 segundos. Cuando se hayan superado los 3 niveles del juego, este mandará al estado (Tx) donde se habilita el guardado de puntuación en la memoria RAM y me manda al estado inicial.


En caso de haber presionado y soltado mejores puntuaciones, la MSS me enviará al estado (Tkk) donde se resetea el contador de la RAM de puntuaciones, luego pasará al estado (Tl) donde se cambia el valor de sel_displays a '1' para mostrar las mejores puntuaciones de la RAM de puntuaciones en los displays. Donde cada vez que se muestra un puntaje, se espera la señal de 5 segundos para cambiar la dirección y resetear el contador de 5 segundos. Esto sucede en los estados (Tl, Tll, Tm, Tmm, Tn, Tnn, Tp, Tpp, Tr, Trr, Ts, Tss, Tt, Ttt, Tu, Tuu, Tv, Tvv, Tw y Tww).



En esta parte del diagrama de tiempo, llega la señal de `ciento_ochenta_seg`, lo cual produce el cambio de nivel, evidenciado en la activación de la señal `enable_nivel`, `reset_hf`, `reset_address` y `reset_cnt_180_seg`. Luego se mandó la señal `suma_puntos` la cual cada flanco de reloj activa la señal `enable_puntos` que será enviada de la MSS al habilitador del contador de puntos. Luego se volvió a activar la señal `ciento_ochenta_seg`, produciendo el reseteo de los contadores de las

 direcciones de las memorias de ánodo y cátodo, del contador de alta frecuencia y el contador de 180 segundos.



 En esta parte del diagrama de tiempo, se ve que cuando se activa ciento_ochoenta_seg y la señal mayor, manda al estado inicial de activación debido a que el nivel es igual a 3 despues de haber jugado el tercer nivel.



  

En esta parte del diagrama de tiempo se presiona y se suelta mejores_puntuaciones, se resetea el contador de las direcciones de la memoria de puntuaciones. Se activa el sel_displays en '1' lo cual determina que los displays mostrarán las mejores puntuaciones, mas no la puntuación del jugador. Luego se muestra las 10 mejores puntuaciones, cada una por 5 segundos, cuando se cumplen los 5 segundos, se habilita el contador para cambiar la dirección de la RAM de puntuaciones. Al terminar se regresa al estado inicial.

VI. Código VHDL de los bloques utilizados

- Bloque Divisor de Clock: Entrada de 50MHz, Salidas de 1MHz, 100KHz, 10KHz, 1KHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz.

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  ENTITY clock_div_50 IS
7  PORT
8  (
9    clock_50mhz : IN STD_LOGIC;
10   clock_1mhz : OUT STD_LOGIC;
11   clock_100khz : OUT STD_LOGIC;
12   clock_10khz : OUT STD_LOGIC;
13   clock_1khz : OUT STD_LOGIC;
14   clock_100hz : OUT STD_LOGIC;
15   clock_10hz : OUT STD_LOGIC;
16   clock_1hz : OUT STD_LOGIC);
17 END clock_div_50;
18
19 ARCHITECTURE a OF clock_div_50 IS
20   SIGNAL count_1mhz : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
21   SIGNAL count_100khz, count_10khz, count_1khz : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
22   SIGNAL clock_1mhz_int, clock_100khz_int, clock_10khz_int, clock_1khz_int : STD_LOGIC;
23   SIGNAL clock_100hz_int, clock_10hz_int, clock_1hz_int : STD_LOGIC;
24
25 BEGIN
26   -- Divide by 50
27   PROCESS
28   BEGIN
29     WAIT UNTIL clock_50mhz'EVENT AND clock_50mhz = '1';
30     IF count_1mhz <= 49 THEN
31       count_1mhz <= count_1mhz + 1;
32     ELSE
33       count_1mhz <= "000000";
34     END IF;
35     IF count_1mhz <= 4 THEN
36       clock_1mhz_int <= '0';
37     ELSE
38       clock_1mhz_int <= '1';
39     END IF;
40     -- Ripple clocks are used in this code to save prescaler hardware
41     -- Sync all clock prescaler outputs back to master clock signal
42     clock_1mhz <= clock_1mhz_int;
43     clock_100khz <= clock_100khz_int;
44     clock_10khz <= clock_10khz_int;
45     clock_1khz <= clock_1khz_int;
46     clock_100hz <= clock_100hz_int;
47     clock_10hz <= clock_10hz_int;
48     clock_1hz <= clock_1hz_int;
49   END PROCESS;
50   -- Divide by 10
51   PROCESS
52   BEGIN
53     WAIT UNTIL clock_1mhz_int'EVENT AND clock_1mhz_int = '1';
54     ELSE
55       count_100khz <= "000";
56       clock_100khz_int <= NOT clock_100khz_int;
57     END IF;
58   END PROCESS;
59   -- Divide by 10
60   PROCESS
61   BEGIN
62     WAIT UNTIL clock_100khz_int'EVENT AND clock_100khz_int = '1';
63     IF count_10khz /= 4 THEN
64       count_10khz <= count_10khz + 1;
65     ELSE
66       count_10khz <= "000";
67       clock_10khz_int <= NOT clock_10khz_int;
68     END IF;
69   END PROCESS;
70   -- Divide by 10
71   PROCESS
72   BEGIN
73     WAIT UNTIL clock_10khz_int'EVENT AND clock_10khz_int = '1';
74     IF count_1khz /= 4 THEN
75       count_1khz <= count_1khz + 1;
76     ELSE
77       count_1khz <= "000";
78       clock_1khz_int <= NOT clock_1khz_int;
79     END IF;
80   END PROCESS;
81   -- Divide by 10
82   PROCESS
83   BEGIN
84     WAIT UNTIL clock_1khz_int'EVENT AND clock_1khz_int = '1';
85     IF count_100hz /= 4 THEN
86       count_100hz <= count_100hz + 1;
87     ELSE
88       count_100hz <= "000";
89       clock_100hz_int <= NOT clock_100hz_int;
90     END IF;
91   END PROCESS;
92   -- Divide by 10
93   PROCESS
94   BEGIN
95     WAIT UNTIL clock_100hz_int'EVENT AND clock_100hz_int = '1';
96     IF count_10hz /= 4 THEN
97       count_10hz <= count_10hz + 1;
98     ELSE
99       count_10hz <= "000";
100      clock_10hz_int <= NOT clock_10hz_int;
101    END IF;
102  END PROCESS;
103  -- Divide by 10
104  PROCESS
105  BEGIN
106    WAIT UNTIL clock_10hz_int'EVENT AND clock_10hz_int = '1';
107    IF count_1hz /= 4 THEN
108      count_1hz <= count_1hz + 1;
109    ELSE
110      count_1hz <= "000";
111      clock_1hz_int <= NOT clock_1hz_int;
112    END IF;
113  END PROCESS;
```

- Contador de Nivel

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4  entity contador_nivel is
5  port
6  (
7    clk : IN STD_LOGIC;
8    areset : IN STD_LOGIC;
9    aload : IN STD_LOGIC;
10   enable_cnt : IN STD_LOGIC;
11   data : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
12   cnt_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
13 );
14 end contador_nivel;
15
16 architecture Behavioral of contador_nivel is
17   -- Señal temporal para el contador.
18   signal cnt_tmp : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := "0000";
19 begin
20   proceso_contador : process (aload, areset, clk, data, enable_cnt) begin
21     if areset = '1' then
22       cnt_tmp <= "0000";
23     elsif aload = '1' then
24       cnt_tmp <= data;
25     elsif rising_edge(clk) and (enable_cnt = '1') then
26       cnt_tmp <= cnt_tmp + 1;
27     end if;
28   end process;
29   cnt_out <= cnt_tmp;
30 end Behavioral;
```

Este bloque se utiliza para contar el nivel en el que se encuentra el jugador durante el transcurso del juego. Este bloque se resetea en el estado inicial. Cuando se aplasta y suelta jugar, se habilita el contador de nivel y suma '1', para mostrar el primer nivel, luego cuando se activa la señal de ciento_ocho_seg, se habilita el contador para sumar '1' lo cual llevaría a los siguientes niveles.

- Contador de puntos

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4 entity contador_puntos_11bits is
5     port (
6         clk      : IN  STD_LOGIC;
7         areset   : IN  STD_LOGIC;
8         aload    : IN  STD_LOGIC;
9         enable_cnt : IN  STD_LOGIC;
10        data     : IN  STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0);
11        cnt_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0);
12    );
13 end contador_puntos_11bits;
14
15 architecture Behavioral of contador_puntos_11bits is
16     -- Señal temporal para el contador.
17     signal cnt_tmp : STD_LOGIC_VECTOR(10 DOWNTO 0) := "00000000000";
18 begin
19     proceso_contador : process (aload, areset, clk, data, enable_cnt) begin
20         if areset = '1' then
21             cnt_tmp <= "00000000000";
22         elsif aload = '1' then
23             cnt_tmp <= data;
24         elsif rising_edge(clk) and enable_cnt = '1' then
25             cnt_tmp <= cnt_tmp + "00000000011";
26         end if;
27     end process;
28
29     cnt_out <= cnt_tmp;
30 end Behavioral;

```

Este bloque se utiliza para contar los puntos que acumula el jugador durante el juego. La entrada de 'clk' es multiplexada dependiendo del nivel en que se encuentre el jugador. Este bloque suma '3' puntos cada vez que el jugador pasa un obstáculo.

- Contador de 180 segundos

```

1 LIBRARY IEEE;
2 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
4 ENTITY contador_180_seg IS
5     PORT(clock,enable,reset : IN STD_LOGIC;
6          ciento_ochenta_seg : OUT STD_LOGIC;
7          Q : Buffer STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
8 END contador_180_seg;
9
10 ARCHITECTURE sol OF contador_180_seg IS
11 BEGIN
12     PROCESS(clock,reset)
13     BEGIN
14         if reset='1' then Q<="00000000";ciento_ochenta_seg<='0';
15         elsif (clock'event and clock='1') then
16             if enable='1' then
17                 if (Q="10110100") then Q<="00000000";ciento_ochenta_seg<='1';
18                 else Q<=Q+1;ciento_ochenta_seg<='0';
19             end if;
20         end if;
21     END PROCESS;
22 END sol;

```

Este bloque se utiliza para contar 3 minutos cada vez que inicia un nivel del juego. Cuando llega la señal de que el contador ha llegado a 180, la MSS se encarga de mandar la señal habilitadora para aumentar en 1 el contador de nivel.

- Contador de 5 segundos

```

1 LIBRARY IEEE;
2 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
4 ENTITY contador_5_seg IS
5     PORT(clock,enable,reset : IN STD_LOGIC;
6          cinco_seg : OUT STD_LOGIC;
7          Q : Buffer STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
8 END contador_5_seg;
9
10 ARCHITECTURE sol OF contador_5_seg IS
11 BEGIN
12     PROCESS(clock,reset)
13     BEGIN
14         if reset='1' then Q<="000";cinco_seg<='0';
15         elsif (clock'event and clock='1') then
16             if enable='1' then
17                 if (Q="101") then Q<="000";cinco_seg<='1';
18                 else Q<=Q+1;cinco_seg<='0';
19             end if;
20         end if;
21     END PROCESS;
22 END sol;

```

Este bloque se utiliza para contar 5 segundos cada vez que se muestra una de las mejores puntuaciones. Cuando llega la señal de que el contador ha llegado a 5, la MSS se encarga de mandar la señal habilitadora para aumentar en 1 el contador de mejores puntuaciones.

- Bloque Antirrebote

```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  -- Debounce Pushbutton: Filters out mechanical switch bounce for around 40ms.
7  ENTITY ANTIREBOTE IS
8  PORT(PB_N, CLOCK_100Hz : IN STD_LOGIC;
9       PB_SIN_REBOTE : OUT STD_LOGIC);
10 END ANTIREBOTE;
11
12 ARCHITECTURE a OF ANTIREBOTE IS
13     SIGNAL SHIFT_PB : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
14 BEGIN
15
16     -- Debounce clock should be approximately 10ms or 100Hz
17     PROCESS
18     BEGIN
19         WAIT UNTIL (CLOCK_100Hz'EVENT) AND (CLOCK_100Hz = '1');
20         -- Use a shift register to filter switch contact bounce
21         SHIFT_PB(2 DOWNTO 0) <= SHIFT_PB(3 DOWNTO 1);
22         SHIFT_PB(3) <= NOT PB_N;
23         IF SHIFT_PB(3 DOWNTO 0) = "0000" THEN
24             PB_SIN_REBOTE <= '0';
25         ELSE
26             PB_SIN_REBOTE <= '1';
27         END IF;
28     END PROCESS;
29 END a;

```

Este bloque nos permite eliminar el ruido que se produce en las señales provenientes de botoneras.

- Mux selector de frecuencia de nivel y Mux para el clock de puntos

```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  ENTITY mux_selec_freq_nivel IS
4  PORT (i0 : IN STD_LOGIC;
5       i1 : IN STD_LOGIC;
6       i2 : IN STD_LOGIC;
7       i3 : IN STD_LOGIC;
8       i4 : IN STD_LOGIC;
9       i5 : IN STD_LOGIC;
10      i6 : IN STD_LOGIC;
11      i7 : IN STD_LOGIC;
12      i8 : IN STD_LOGIC;
13      i9 : IN STD_LOGIC;
14      i10 : IN STD_LOGIC;
15      i11 : IN STD_LOGIC;
16      i12 : IN STD_LOGIC;
17      i13 : IN STD_LOGIC;
18      i14 : IN STD_LOGIC;
19      i15 : IN STD_LOGIC;
20      sel : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
21      freqout : OUT STD_LOGIC);
22 END mux_selec_freq_nivel;
23 ARCHITECTURE Behavioral OF mux_selec_freq_nivel IS
24 BEGIN
25     WITH sel SELECT
26         freqout <= i0 WHEN "0000",
27                    i1 WHEN "0001",
28                    i2 WHEN "0010",
29                    i3 WHEN "0011",
30                    i4 WHEN "0100",
31                    i5 WHEN "0101",
32                    i6 WHEN "0110",
33                    i7 WHEN "0111",
34                    i8 WHEN "1000",
35                    i9 WHEN "1001",
36                    i10 WHEN "1010",
37                    i11 WHEN "1011",
38                    i12 WHEN "1100",
39                    i13 WHEN "1101",
40                    i14 WHEN "1110",
41                    i15 WHEN "1111";
42 END Behavioral;

```

Este mux de 16 entradas tiene como selector el número de nivel, donde en las entradas i0, i1, i2 tiene las frecuencias correspondientes a los niveles 1, 2 y 3 del juego, y en el resto de las entradas se conectan a GND debido a que son DON'T CARE. Para el contador de puntos se utiliza el mismo bloque solo que las entradas son las frecuencias a las que se aumenta puntos correspondientes a cada nivel.

- Mux para sumar puntos por aumento de nivel

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  entity mux_suma is
4  port (
5      a: in std_logic_vector(10 downto 0);
6      b: in std_logic_vector(10 downto 0);
7      c: in std_logic_vector(10 downto 0);
8      d: in std_logic_vector(10 downto 0);
9      e: in std_logic_vector(10 downto 0);
10     f: in std_logic_vector(10 downto 0);
11     g: in std_logic_vector(10 downto 0);
12     h: in std_logic_vector(10 downto 0);
13     i: in std_logic_vector(10 downto 0);
14     j: in std_logic_vector(10 downto 0);
15     k: in std_logic_vector(10 downto 0);
16     l: in std_logic_vector(10 downto 0);
17     m: in std_logic_vector(10 downto 0);
18     n: in std_logic_vector(10 downto 0);
19     o: in std_logic_vector(10 downto 0);
20     p: in std_logic_vector(10 downto 0);
21     sel : in std_logic_vector(3 downto 0);
22     sumaout : out std_logic_vector(10 downto 0));
23 end mux_suma;
24 architecture Behavioral of mux_suma is
25 begin
26     with sel select
27         sumaout <=
28             a when "0000",
29             b when "0001",
30             c when "0010",
31             d when "0011",
32             e when "0100",
33             f when "0101",
34             g when "0110",
35             h when "0111",
36             i when "1000",
37             j when "1001",
38             k when "1010",
39             l when "1011",
40             m when "1100",
41             n when "1101",
42             o when "1110",
43             p when "1111";
44 end Behavioral;

```

Este multiplexor sirve para sumar los puntos por aumento de nivel, 0 puntos en el nivel 1, 5 puntos en el nivel 2 y 10 puntos en el nivel 3.

- Generador de Clock

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  entity delay_clock is
5  port (
6      clk50Mhz: in std_logic;
7      clk: out std_logic
8  );
9  end delay_clock;
10 architecture rtl of delay_clock is
11     constant max: integer := 6250000;
12     constant half: integer := max/2;
13     signal count: integer range 0 to max;
14 begin
15     process
16     begin
17         wait until clk50Mhz'event and clk50Mhz = '1';
18         if
19             count < max then count <= count + 1;
20         else count <= 0;
21         end if;
22         if
23             count < half then clk <= '0';
24         else clk <= '1';
25         end if;
26     end process;
27 end rtl;

```

Con este bloque se puede generar cualquier clock a partir de una entrada de 50MHz, cambiando la variable constant max.

- Comparador de 2 entradas de 4 bits

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity comparador_de_2entradas_4bits is
4  port (
5      A,B: in std_logic_vector(3 downto 0);
6      C,D,E: out std_logic);
7  end comparador_de_2entradas_4bits;
8  architecture sol of comparador_de_2entradas_4bits is
9  begin
10     C <= '1' when (A>B) else '0';
11     D <= '1' when (A=B) else '0';
12     E <= '1' when (A<B) else '0';
13 end sol;

```

Bloque que dependiendo de los valores de las entradas, arroja en alto o bajo nivel de voltaje las señales: mayor, igual, menor. En el juego utilizamos comparando el número de nivel con el número 3, y nos interesa la salida en que A=B.

- Bloque Decodificador BCD a 7 segmentos (cátodo común)

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 entity decoder_de_bcd_a_7segmentos_catodo is
7     port ( BCD: in std_logic_vector(3 downto 0);
8           SEG7: out std_logic_vector(6 downto 0));
9 end decoder_de_bcd_a_7segmentos_catodo;
10
11 architecture solve of decoder_de_bcd_a_7segmentos_catodo is
12     begin
13         SEG7 <= "1111110" when BCD = "0000" ELSE
14                "0110000" when BCD = "0001" ELSE
15                "1101101" when BCD = "0010" ELSE
16                "1111001" when BCD = "0011" ELSE
17                "0110011" when BCD = "0100" ELSE
18                "1011011" when BCD = "0101" ELSE
19                "1011111" when BCD = "0110" ELSE
20                "1110000" when BCD = "0111" ELSE
21                "1111111" when BCD = "1000" ELSE
22                "1111011" when BCD = "1001" ELSE
23                "0000000" ;
24     end solve;

```

Bloque decodificador de 7 segmentos, convierte una cifra BCD en 7 segmentos configuración cátodo común.

- Bloque convertidor de binario a 4 cifras BCD

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4 entity convertidor_bin_a_bcd_v2 is
5     port (ent : in std_logic_vector(10 downto 0);
6           M, C, D, U: out std_logic_vector(3 downto 0));
7 end convertidor_bin_a_bcd_v2;
8 architecture sol of convertidor_bin_a_bcd_v2 is
9     begin
10        process(ent)
11            variable z: STD_LOGIC_VECTOR(26 downto 0);
12            begin
13                -- Inicialización de datos en cero.
14                z := (others => '0');
15                -- Se realizan los primeros tres corrimientos.
16                z(13 downto 3) := ent;
17                for i in 0 to 7 loop
18                    -- Unidades (4 bits).
19                    if z(14 downto 11) > 4 then
20                        z(14 downto 11) := z(14 downto 11) + 3;
21                    end if;
22                    -- Decenas (4 bits).
23                    if z(18 downto 15) > 4 then
24                        z(18 downto 15) := z(18 downto 15) + 3;
25                    end if;
26                    -- Centenas (3 bits).
27                    if z(22 downto 19) > 4 then
28                        z(22 downto 19) := z(22 downto 19) + 3;
29                    end if;
30                    if z(26 downto 23) > 4 then
31                        z(26 downto 23) := z(26 downto 23) + 3;
32                    end if;
33                    -- Corrimiento a la izquierda.
34                    z(26 downto 1) := z(25 downto 0);
35                end loop;
36                -- Pasando datos de variable z, correspondiente a BCD.
37                U <= z(14 downto 11);
38                D <= z(18 downto 15);
39                C <= z(22 downto 19);
40                M <= z(26 downto 23);
41            end process;
42        end sol;

```

Genera 4 cifras de BCD con la entrada de un número binario de 11 bits. Para mostrar en los displays hasta un número de 2047 puntos.

- Bloque detector de choque y suma de puntos

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity detector_choque_puntos is
5     port ( patron_anodo, patron_catodo, pos_carro: in std_logic_vector(7 downto 0);
6           suma_puntos, vida_menos: out std_logic);
7 end detector_choque_puntos;
8
9 architecture sol of detector_choque_puntos is
10     begin
11         vida_menos <= '1' when ((patron_anodo = "00000001") and (pos_carro = patron_catodo)) else '0';
12         suma_puntos <= '1' when ((patron_anodo = "00000001") and (pos_carro /= patron_catodo))
13         and (patron_catodo = "10000000" or patron_catodo = "01000000" or patron_catodo = "00100000" or patron_catodo = "00010000"
14         or patron_catodo = "00001000" or patron_catodo = "00000100" or patron_catodo = "00000010" or patron_catodo = "00000001")) else '0';
15     end sol;

```

Este bloque realiza comparaciones internas y verifica si el jugador choca con un obstáculo o si el jugador rebasa un obstáculo y cumplidas las condiciones se activarán las señales vida_menos o suma_puntos.

- Bloque RAM para la generación de los obstáculos

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity ram_anodo_1 is
6  port(data: in std_logic_vector(7 downto 0);
7       add: in std_logic_vector(4 downto 0);
8       modo: in std_logic;
9       q: out std_logic_vector(7 downto 0));
10 end ram_anodo_1;
11 architecture sol of ram_anodo_1 is
12 begin
13     process(modo,add)
14     begin
15         if modo = '1' then
16             case add is
17                 when "0000" => q<="00000000"; ----cuadro1
18                 when "0001" => q<="00010000"; ----cuadro2
19                 when "0010" => q<="00001000"; ----cuadro3
20                 when "0011" => q<="00000100"; ----cuadro4
21                 when "0100" => q<="00000010"; ----cuadro5
22                 when "0101" => q<="00000001"; ----cuadro6
23                 when "0110" => q<="10000000"; ----cuadro7
24                 when "0111" => q<="01000000"; ----cuadro8
25                 when "1000" => q<="00100000"; ----cuadro9
26                 when "1001" => q<="00010000"; ----cuadro10
27                 when "1010" => q<="00001000"; ----cuadro11
28                 when "1011" => q<="00000100"; ----cuadro12
29                 when "1100" => q<="00000010"; ----cuadro13
30                 when "1101" => q<="00000001"; ----cuadro14
31                 when "1110" => q<="10000000"; ----cuadro15
32                 when "1111" => q<="01000000"; ----cuadro16
33                 when "10000" => q<="00100000"; ----cuadro17
34                 when "10001" => q<="00010000"; ----cuadro18
35                 when "10010" => q<="00001000"; ----cuadro19
36                 when "10011" => q<="00000100"; ----cuadro20
37                 when "10100" => q<="00000010"; ----cuadro21
38                 when "10101" => q<="00000001"; ----cuadro22
39                 when "10110" => q<="10000000"; ----cuadro23
40                 when "10111" => q<="01000000"; ----cuadro24
41                 when "11000" => q<="00100000"; ----cuadro25
42                 when "11001" => q<="00010000"; ----cuadro26
43                 when "11010" => q<="00001000"; ----cuadro27
44                 when "11011" => q<="00000100"; ----cuadro28
45                 when "11100" => q<="00000010"; ----cuadro29
46                 when "11101" => q<="00000001"; ----cuadro30
47                 when "11110" => q<="10000000"; ----cuadro31
48                 when "11111" => q<="01000000"; ----cuadro32
49             end case;
50             q<="00000000";
51         end if;
52     end process;
53 end sol;

```

Bloque de memoria RAM utilizado para mandar los bits correspondientes a los ánodos y cátodos de la matriz. Se utilizaron 8 memorias RAM para ánodo y 8 para cátodo.

- Contador de Alta Frecuencia

```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4
5  ENTITY contador_8_hf IS
6  PORT(clock,enable,reset : IN STD_LOGIC;
7       ocho : OUT STD_LOGIC;
8       Q : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
9  END contador_8_hf;
10
11 ARCHITECTURE sol OF contador_8_hf IS
12 BEGIN
13     PROCESS(clock,reset)
14     BEGIN
15         if reset='1' then Q<="000";ocho<='0';
16         elsif (clock'event and clock='1') then
17             if enable='1' then
18                 if (Q="111") then Q<="000";ocho<='1';
19                 else Q<=Q+1;ocho<='0';
20             end if;
21         end if;
22     end process;
23 END PROCESS;
24
25 END sol;

```

Contador que va del 0 al 7 a muy alta frecuencia para multiplexar el mux para los patrones.

- Mux de patrones

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity mux_alta_frecuencia is
5  port (
6       i0 : in std_logic_vector(7 downto 0);
7       i1 : in std_logic_vector(7 downto 0);
8       i2 : in std_logic_vector(7 downto 0);
9       i3 : in std_logic_vector(7 downto 0);
10      i4 : in std_logic_vector(7 downto 0);
11      i5 : in std_logic_vector(7 downto 0);
12      i6 : in std_logic_vector(7 downto 0);
13      i7 : in std_logic_vector(7 downto 0);
14      sel : in std_logic_vector(2 downto 0);
15      patron : out std_logic_vector(7 downto 0);
16  end mux_alta_frecuencia;
17
18 architecture Behavioral of mux_alta_frecuencia is
19 begin
20     with sel select
21     patron <= i0 when "000",
22              i1 when "001",
23              i2 when "010",
24              i3 when "011",
25              i4 when "100",
26              i5 when "101",
27              i6 when "110",
28              i7 when "111";
29
30 end Behavioral;

```

Multiplexor para encender todos los patrones multiples veces por segundo cuyo selector es la salida del contador de alta frecuencia.

- Sumador de 11 bits

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.all;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
5
6  ENTITY sum_v2 IS
7  PORT (a : IN std_logic_vector(10 DOWNTO 0);
8        b : IN std_logic_vector(10 DOWNTO 0);
9        clk : IN std_logic;
10       reset : IN std_logic;
11       salida : OUT std_logic_vector(10 DOWNTO 0));
12  END sum_v2;
13
14  ARCHITECTURE synth OF sum_v2 IS
15  BEGIN
16  PROCESS (clk, reset, a) IS
17  BEGIN
18  IF reset = '1' THEN
19  salida <= "00000000000";
20  ELSIF (clk'event AND clk = '1') THEN
21  salida <= a + b ;
22  END IF;
23  END PROCESS;
24  END synth;

```

Este bloque sumador recibe el número de puntaje y los puntos por avanzar nivel, y se encargará de sumar 5 puntos en el segundo nivel y 10 puntos en el tercer nivel.

- Memoria RAM que ordena su contenido de forma descendente


```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4  entity ram_ord is
5  Generic (DATA_WIDTH : integer := 11;
6          ADDRESS_WIDTH : integer := 4);
7  Port ( clk,enable : in std_logic;
8        Reset : in std_logic;
9        Datain : in std_logic_vector (DATA_WIDTH - 1 downto 0);
10       Address : in std_logic_vector (ADDRESS_WIDTH - 1 downto 0);
11       Writeen : in std_logic;
12       Dataout : out std_logic_vector (DATA_WIDTH - 1 downto 0);
13       Loaded : out std_logic
14  );
15  end ram_ord;
16  architecture Behavioral of ram_ord is
17  type Memory_Array is array (0 to (2 ** ADDRESS_WIDTH) - 1) of std_logic_vector (DATA_WIDTH - 1 downto 0);
18  signal Memory : Memory_Array;
19  begin
20  -- Read process
21  process (Clock)
22  begin
23  if rising_edge(Clock) then
24  if Reset = '1' then
25  -- Clear Dataout on Reset
26  Dataout <= (others => '0');
27  elsif Enable = '1' then
28  Dataout <= Memory(to_integer(unsigned(Address)));
29  end if;
30  end if;
31  end process;
32  -- Write process
33  process (Clock)
34  begin
35  if rising_edge(Clock) then
36  loaded <= '0';
37  if Reset = '1' then
38  -- Clear Memory on Reset
39  for i in Memory'Range loop
40  Memory(i) <= (others => '0');
41  end loop;
42  elsif Writeen = '1' then
43  for i in Memory'Range loop
44  if (Datain > Memory(i)) then
45  for j in ((2 ** ADDRESS_WIDTH) - 1) downto 1 loop
46  exit when j=i;
47  Memory(j) <= Memory(j-1);
48  end loop;
49  Memory(i) <= Datain;
50  loaded <= '1'; exit when TRUE;
51  elsif (Datain = Memory(i)) then
52  loaded <= '1'; exit when TRUE;
53  end if;
54  end loop;
55  end if;
56  end process;
57  end Behavioral;
58

```


Este bloque de memoria RAM guarda el dato y luego lo ordena dentro de la memoria. De esta forma siempre se mostrarán los datos de mayor a menor.

DIAGRAMA COMPLETO DEL SISTEMA

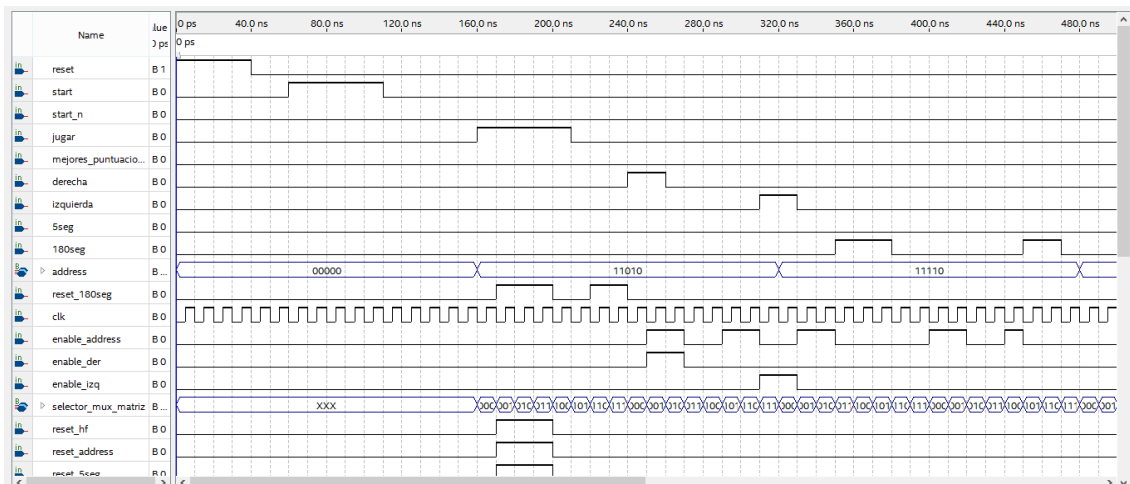

En el diagrama de tiempo del sistema completo, se inicia con un reset. Luego se presiona y suelta las botonera de start y jugar, con lo cual se genera un reseteo de los contadores de 180 segundos, 5 segundos, contadores de direcciones y de alta frecuencia. Luego empieza el conteo de alta frecuencia lo cual mostraría todos los obstáculos en la matriz y el jugador. Al presionar derecha e izquierda se activan los correspondientes habilitadores de movimiento. Al activar la señal de 180 segundos, cambia de nivel, vuelve a resetear los contadores de tiempo, alta frecuencia y las direcciones, lo cual indica el correcto funcionamiento del sistema.

IX. DIAGRAMA ESQUEMATICO EN ALTIUM

 

ANEXOS

Link de Github con todos los archivos:

- <https://github.com/rianbrav/Car-Racing-VHDL>

Link del video de Youtube:

- https://www.youtube.com/watch?v=m_fObZF8zH0